 


## Problema E/S 1


### Versión 1

a)

Se inventan los puertos 0,1,2 (decodificador o 3 puertos AND mejor) como puertos de datos (escritura), estado (lectura ACK, lectura directa de la patilla) y "control" (escritura de DRDY). Habría que aclarar temporización CPU WR-addr-data y carga biestable DRDY (y registro DATOS) (y retraso AND) porque se usa  $\text{AND}(\text{addr2}, \text{WR})$  como reloj DRDY,  $\text{AND}(\text{addr0}, \text{WR})$  para DATOS ¿D7/D0-7 se escriben a tiempo?




b)

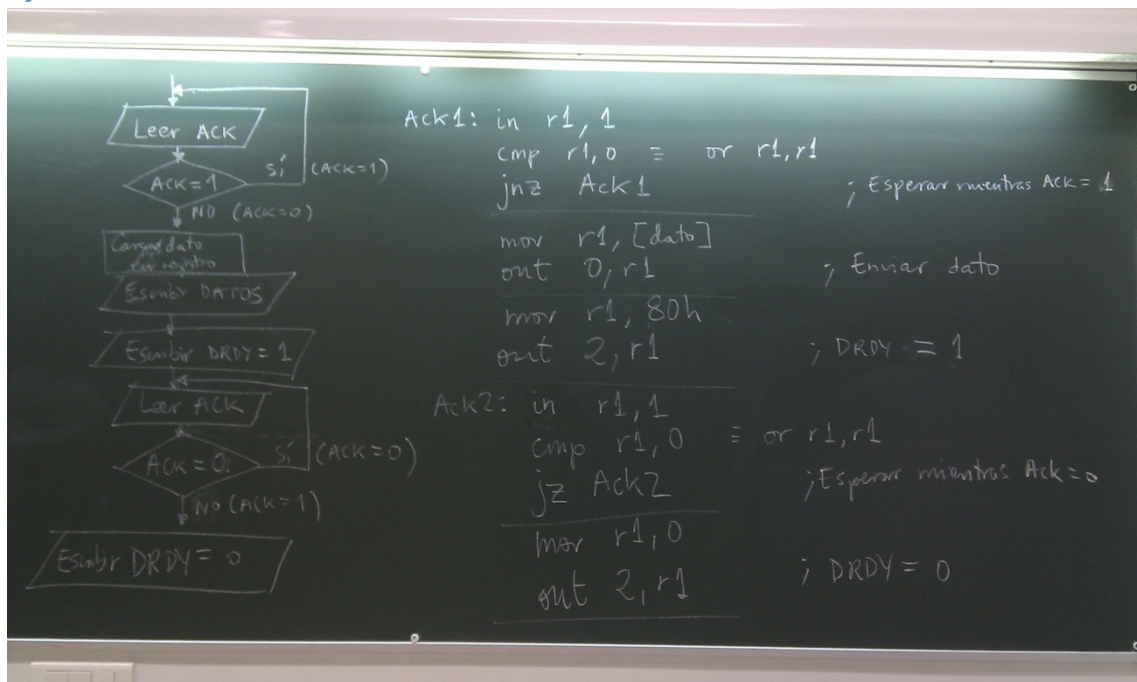








## Problema E/S 2

 

 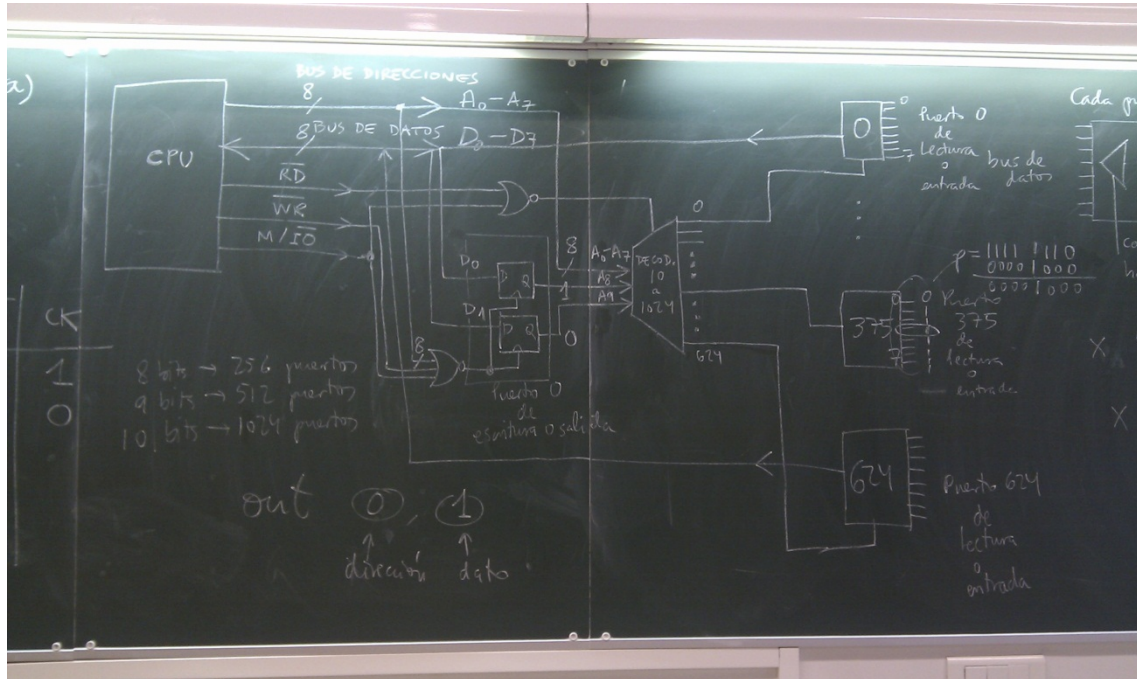hacen falta 625 puertos y sólo hay 8bits addr, 625 drv.8b (5000bits) puertos entrada 0..624 (drivers tri-estado 8bits, lectura sensor en vivo), se inventa puerto 0 salida solapado con entrada para mantener 2 bits MSB (escritos con D0,D1), puerto 0 se carga con WR IO addr0 (preocup.), notar sensor puede cambiar durante lectura (lectura en vivo, sin buffer)




## Lista de imágenes

 


## Problema E/S 3


a)

 

b-c)

 

d)

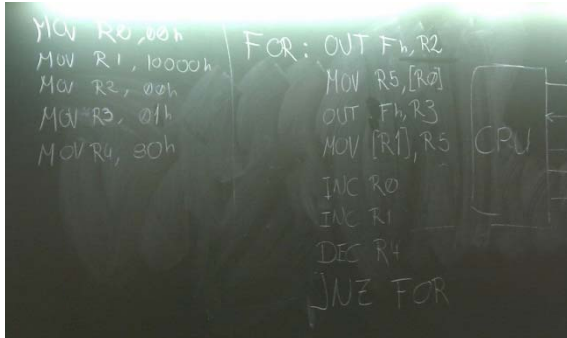

No caben 128KB, hace falta inventarse puerto salida (MB) para seleccionar banco


El espacio de E/S es separado y más reducido, así que no hay problema con mapa memoria. Solapar puerto no es posible (E/S) ni necesario

Copiar del banco 0 al banco 1: en el fuente se ve R1 mal pensado (usar [R0] como src & dst), se deduce que MB es puerto salida Fh, bit D conectado a D0 y R4 es tamaño bloque a copiar


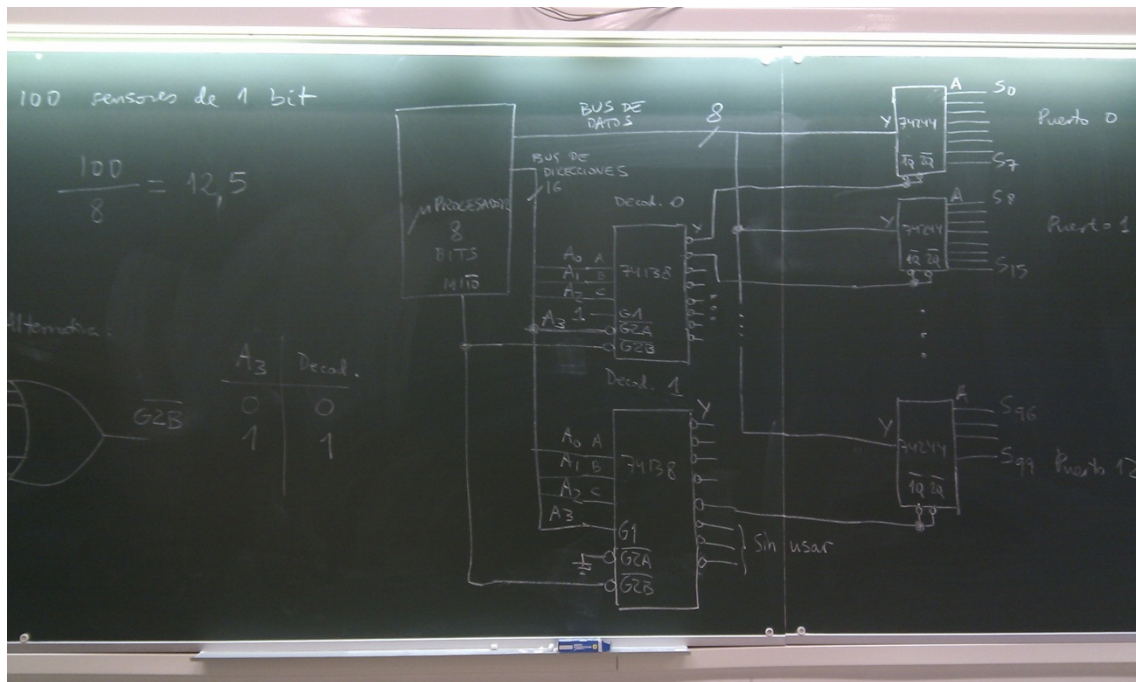
## Problema E/S 4

Hacen falta 12.5 → 13 puertos de entrada. Bus direcciones 16bits como en las CPUs 8bits "tradicionales". Lectura de alarmas "en vivo". Decodificación incompleta (bits A0-3). Alternativa completa se ve parte.



## Problema E/S 7


Completar con la transparencia 73 del tema E/S. Puerto de máscara para inhibición selectiva, puerto de nivel y decodificador para inhibición por nivel, bit BGII (CPU) para inhibición total. En la pizarra se detalla el decodificador de nivel, que cuando se fija a un nivel, deshabilita niveles superiores. Nivel max es INTO. El codificador indica la petición de mayor nivel pendiente (max INTO, indiferencia cuando nadie pide)

				Salida puertos AND				Codificador		
				$i_3$	$i_2$	$i_1$	$i_0$	$I_1$	$I_0$	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$I_1 = (i_3 + i_2) \cdot (\overline{i_1} + \overline{i_0})$ $I_0 = (\overline{i_1} \cdot \overline{i_0}) + (\overline{i_3} \cdot \overline{i_2} \cdot \overline{i_1})$
1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
3	0	1	1	0	0	1	1	0	0	
4	1	0	0	0	1	0	0	0	0	
5	1	0	1	0	1	0	1	0	0	
6	1	1	0	0	1	1	0	0	0	
7	1	1	1	0	1	1	1	0	0	
8	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
9	0	0	0	1	0	0	1	1	0	
10	0	0	1	1	0	0	0	0	1	
11	0	0	1	1	0	0	1	0	1	
12	0	1	0	1	0	1	0	0	1	
13	0	1	0	1	0	1	1	0	1	
14	0	1	1	1	0	1	0	0	1	
15	0	1	1	1	0	1	1	0	1	
16	1	0	0	1	1	0	0	1	0	
17	1	0	0	1	1	0	1	1	0	
18	1	0	1	1	1	0	0	0	1	
19	1	0	1	1	1	0	1	0	1	
20	1	1	0	1	1	1	0	0	1	
21	1	1	0	1	1	1	1	0	1	
22	1	1	1	1	1	1	0	0	1	
23	1	1	1	1	1	1	1	0	1	
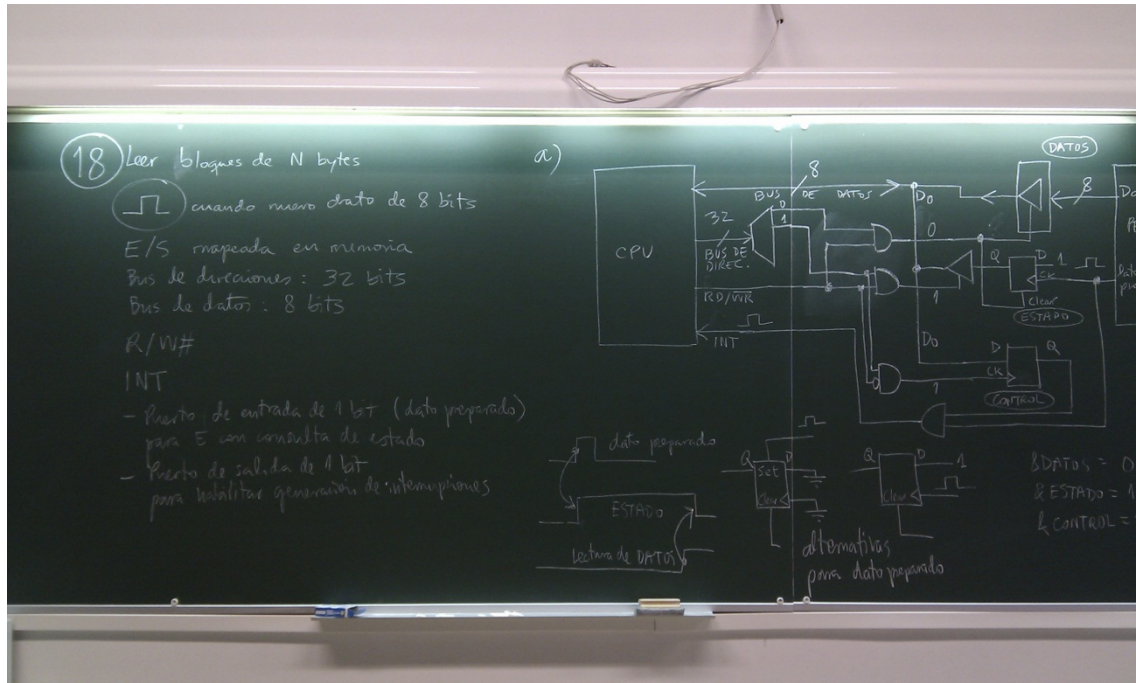
## Problema E/S 14


a)

Dir 0 entrada (DAT), habilita buff.3-state. Dir 1 entrada (STAT), habilita biest.D memoriza pulso RDY.  
 Notar que leer dato (DAT) limpia bit RDY. Dir 1 salida (CTRL) carga biest.D memoriza bit D0 (IRQEN).  
 Cuando se activa, el pulso RDY va directo a INT CPU. (Similar preocupación sobre carga IEN)



b)

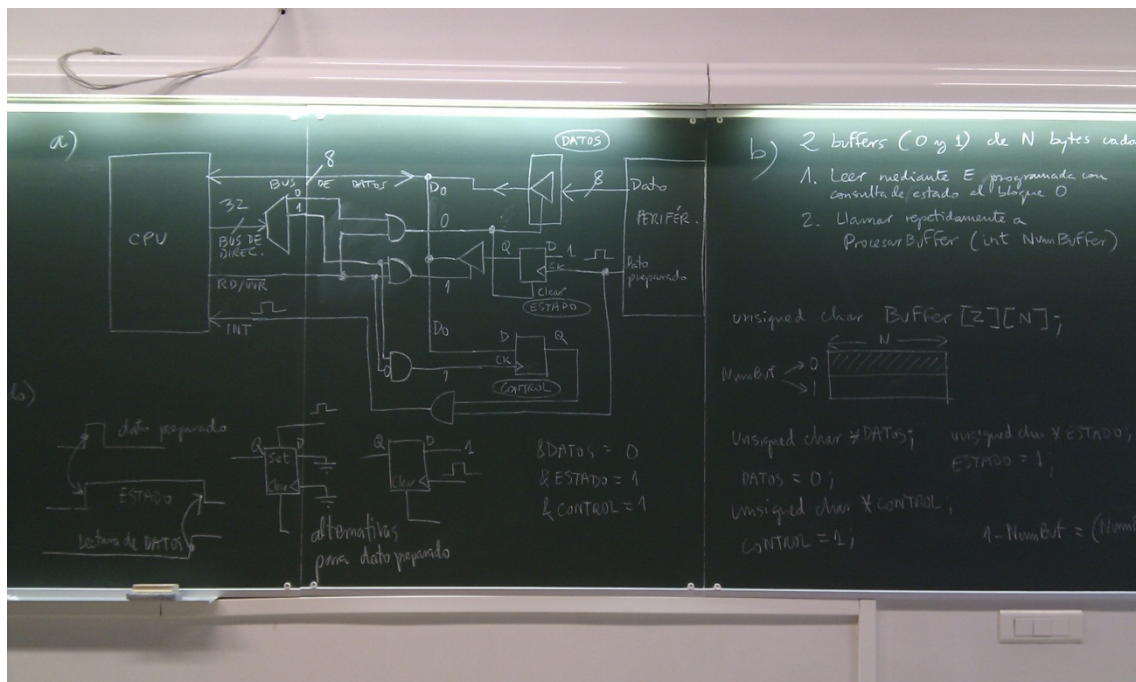
planteamiento: doble buffer[2][N], puntero DATOS, CONTROL, ESTADO (hmf, direcciones fijas memoria), índice NumBuf 0-1






Programa principal: limpia RDY, IEN, lee buffer[0][i] con espera ocupada, prepara interrupciones (BufLeido=1, NumBuf=1, activa IEN), en cuanto hay un buffer(Leido) procesar el que no se está leyendo y marcar que está libre el Buf(Procesado)

ISR: en general guardar DAT en Buffer[NumBuf][i++], hasta N-1 (i++==N, último dato en buffer) en cuyo caso hay que cambiar NumBuf=1-NumBuf, volver a indexar desde i=0, marcar 1 leído sin procesar. Tener 1 flag (BufLeido) permite no procesar hasta buffer entero. Tener contador (BufLeidos=0,1,2) permitiría a la ISR no almacenar hasta que hubiera espacio, si el procesamiento fuera más lento que la lectura.

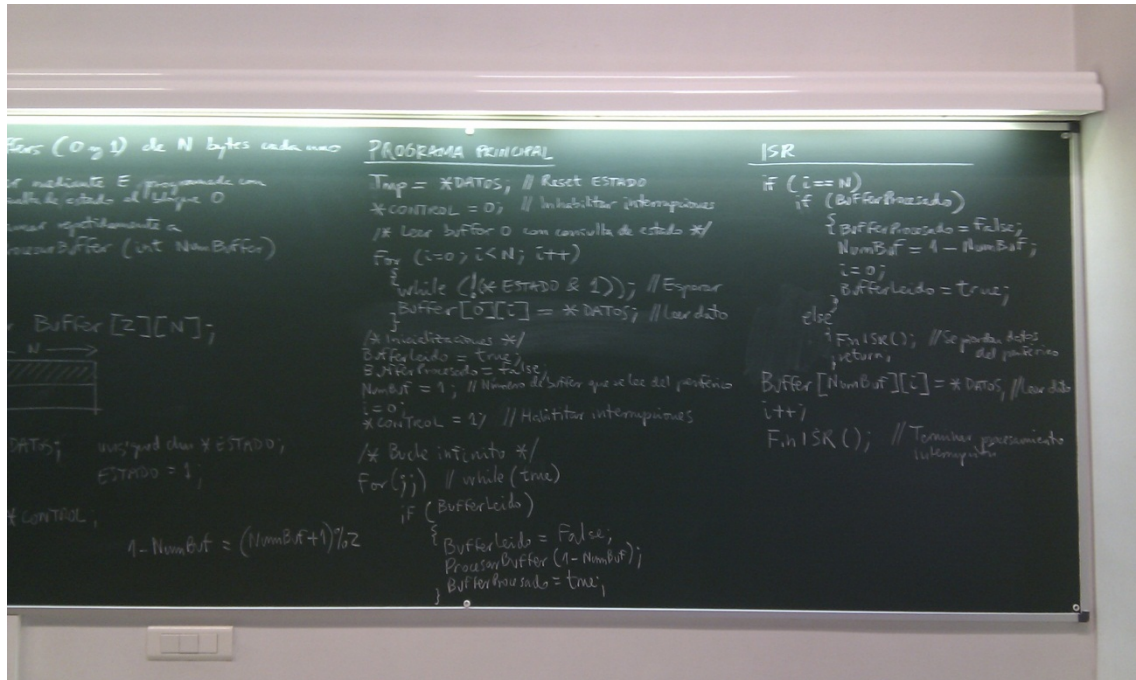


## Versión 2

a)

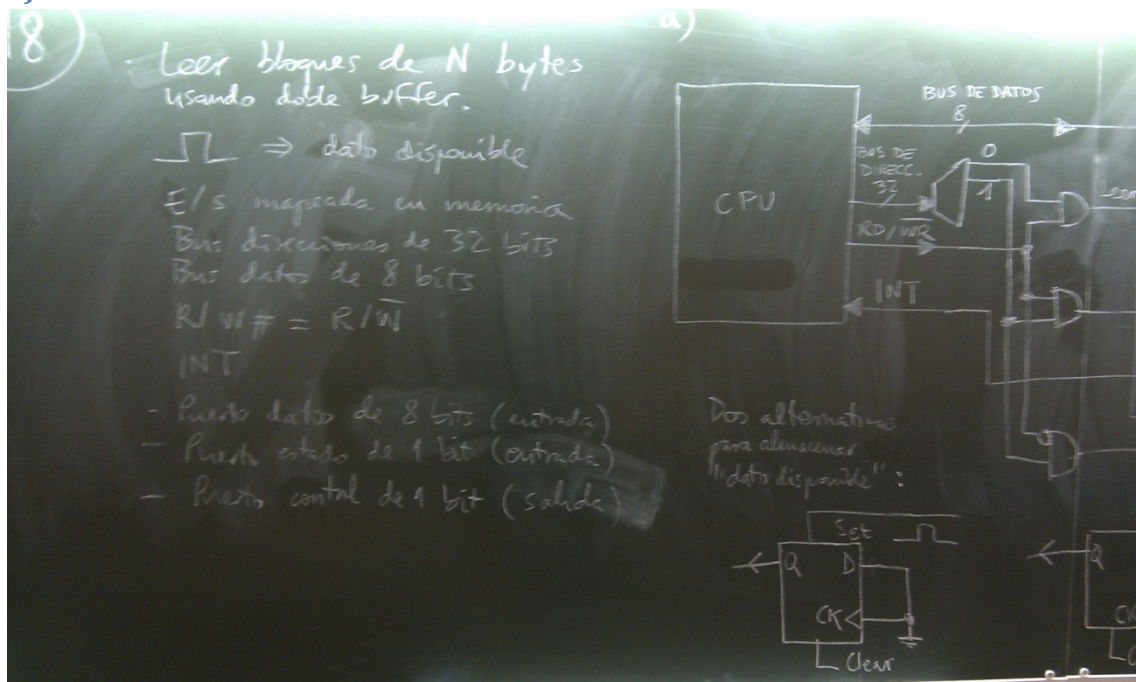


b)

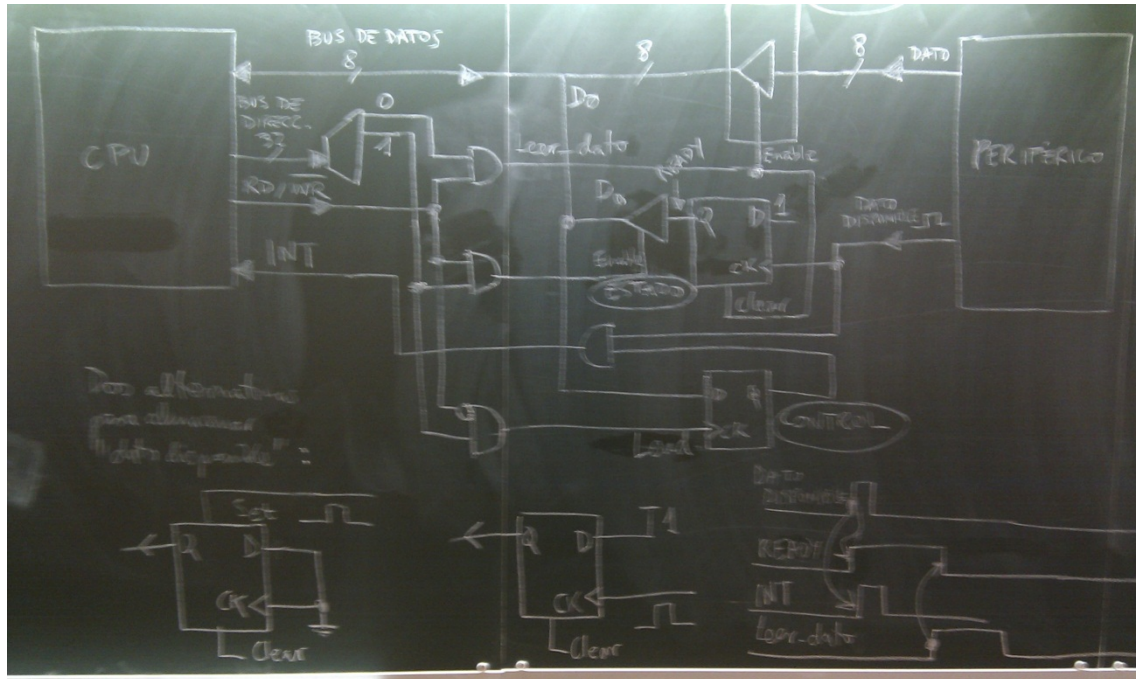

c)

planteamiento

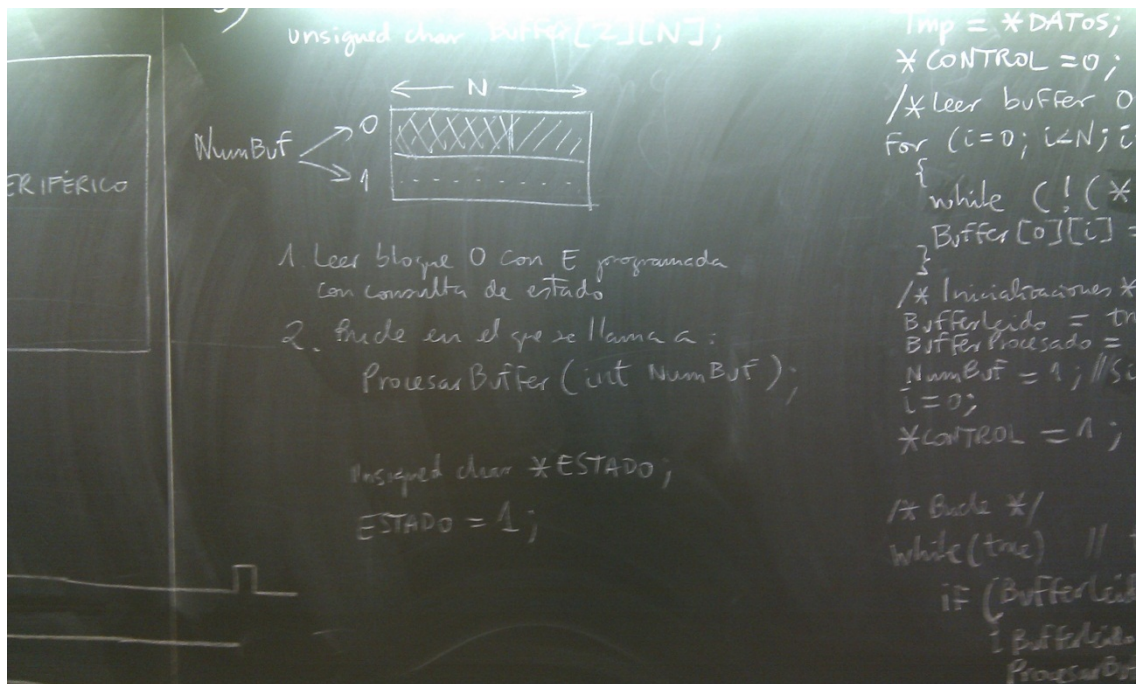



## Main - ISR

```

Temp = *DATOS; // Read estado
*CONTROL = 0; // E/S sin interrupc.
/* Leer buffer 0 */
for (i=0; i<N; i++)
{
    while (!(*ESTADO & 1));
    Buffer[0][i] = *DATOS;
}
/* Inicializaciones */
BufferLeido = true;
BufferEscribido = false;
NumBuf = 1; // Signo leyendo buffer 1
i = 0;
*CONTROL = 1; // Habilitar interrupciones

/* Bucle */
while(true) // for (i)
{
    if (BufferLeido)
    {
        BufferLeido = false;
        ProcesarBuffer(1 - NumBuf);
        BufferEscribido = true;
    }
    if (BufferEscribido)
    {
        BufferEscribido = false;
        if (BufferLeido)
        {
            NumBuf = 1 - NumBuf;
            i = 0;
            BufferLeido = true;
        }
        Buffer[NumBuf][i++] = *DATOS;
    }
    FinISR();


    NumBuf = 1 - NumBuf;
    //
    NumBuf = (NumBuf + 1) % 2;
}

```


## Problema E/S 17
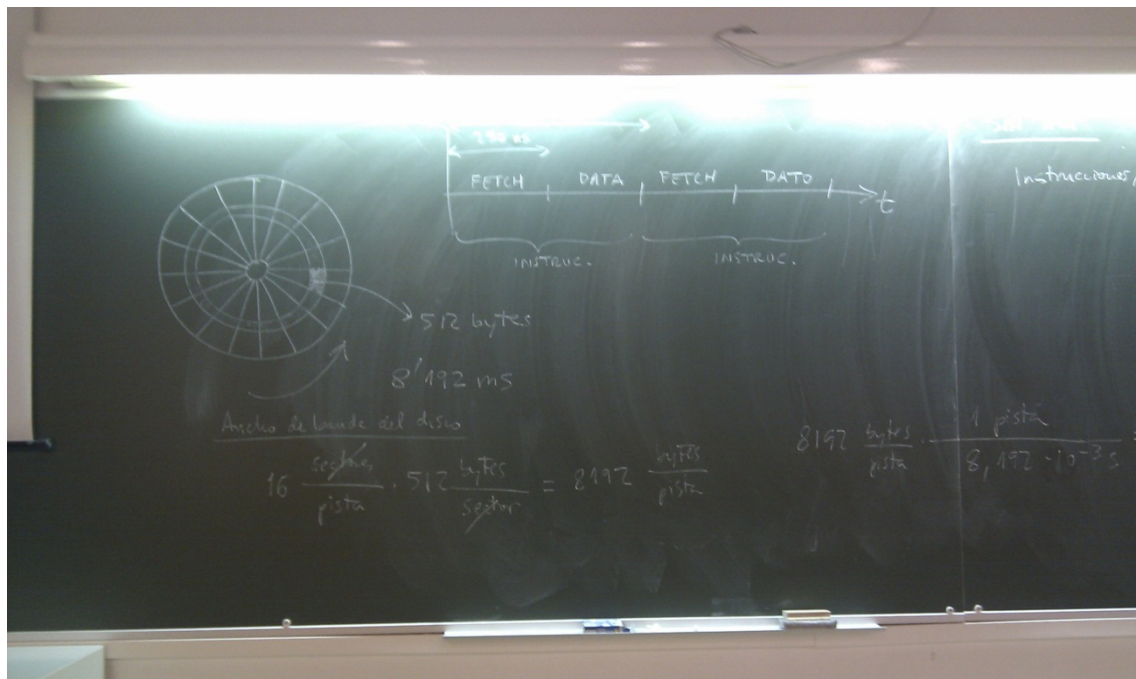
### Planteamiento:

Instrucciones 2 ciclos 250ns, disco 8,192ms/rotación, 16 sect/pista → 8KB/pista, 8Kus/rot→1E6 B/s



1instr/500ns → 2MIPS

 

Con robo de ciclo durante 1s se deben gastar 1E6 o 0.5E6 ciclos – la CPU gastaría 4E6 en 1s

